به نام خدا

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار ۳ (بخش دوم آزمایش۲)

موعد تحویل: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

<mark>تست آی سی ۷۴۲۴۷</mark>

- ✓ آی سی 74247 همراه با سون سگمنت تست کنید و خروجی آن را بررسی کنید.
 - ✓ تست تمام پایههای کنترلی نیز آزمایش شود.
 - ✓ تفاوت های اساسی تراشه های ۴۵۱۱ و ۷۴۲۴۷ را توضیح دهید.
 - * فایل آموزشی مربوط به این آی سی در قسمت منابع درس بارگزاری شده است.

موفق باشيد