

به نام خدا

## آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار ۹

(آزمایش ۷)

موعد تحویل: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ (اختیاری)

شبیه سازی مدار زیر و بررسی نتایج خروجی (ها)

۱. مدار یک شیفت رجیستر ۴ بیتی دوجهته با امکان بار شدن موازی را شبیه سازی کنید.

پس از شبیه سازی، بوسیله برنامه‌های screen recorder و یا دوربین موبایل از خروجی سوال، فیلم

بگیرید. شماره سوال را به فایل‌تان اختصاص دهید. سپس فیلم را به همراه فایل گزارشکارتان ارسال

کنید.

میتوانید همه‌ی موارد فوق را یک فایل زیپ کنید و سپس ارسال کنید.

موفق باشید